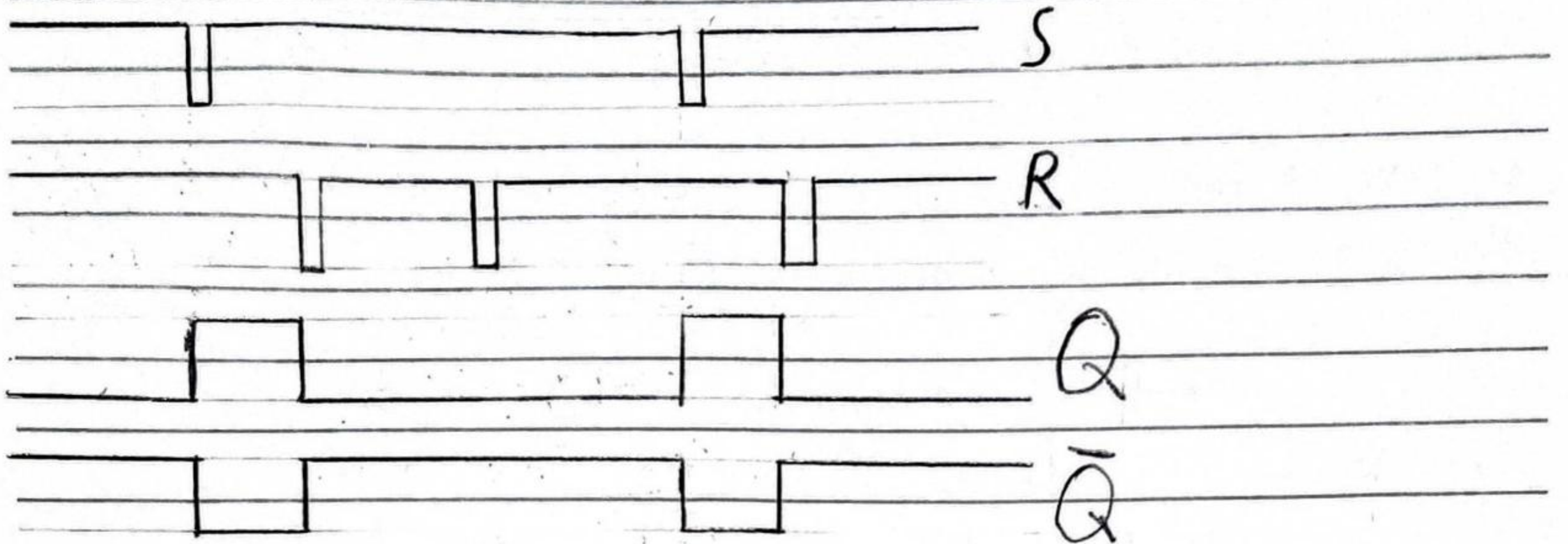





D	S	T	Q	Q	S	S
D	L	M	M	J	V	S

B5.1




B5.2


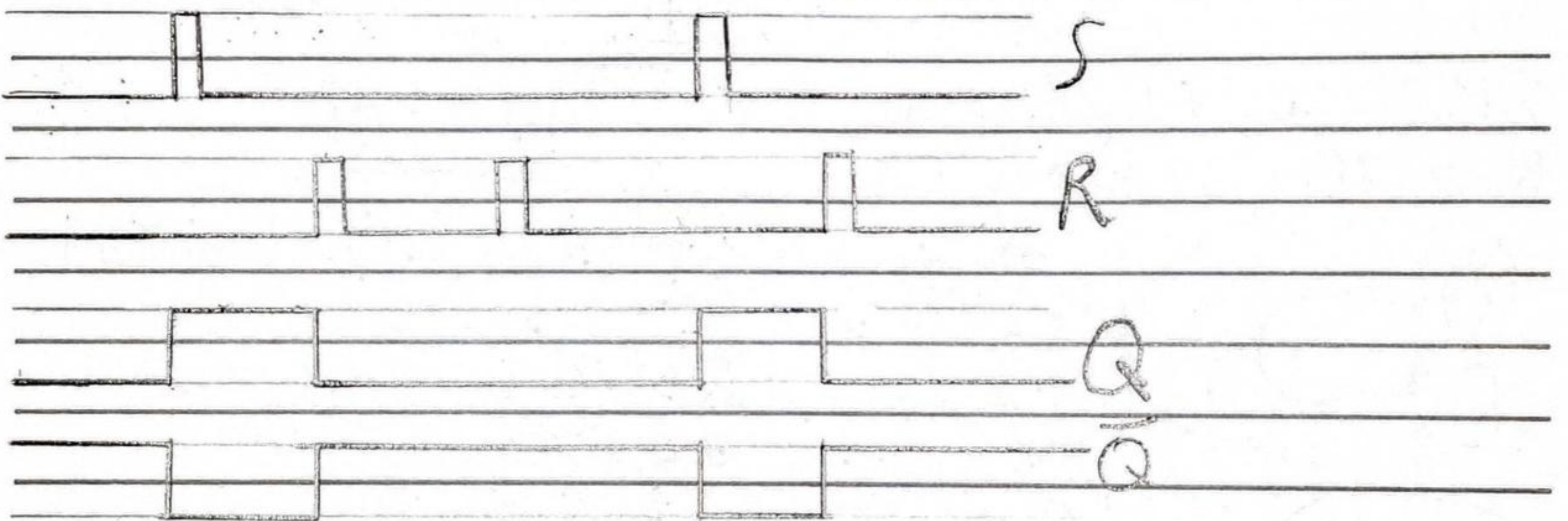


5.3

X	Z	
0	0	- 0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

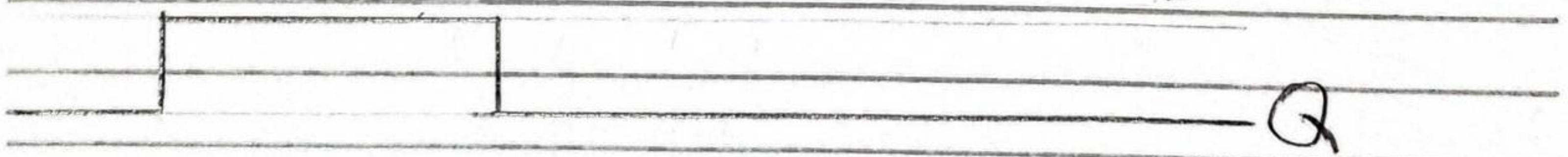

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

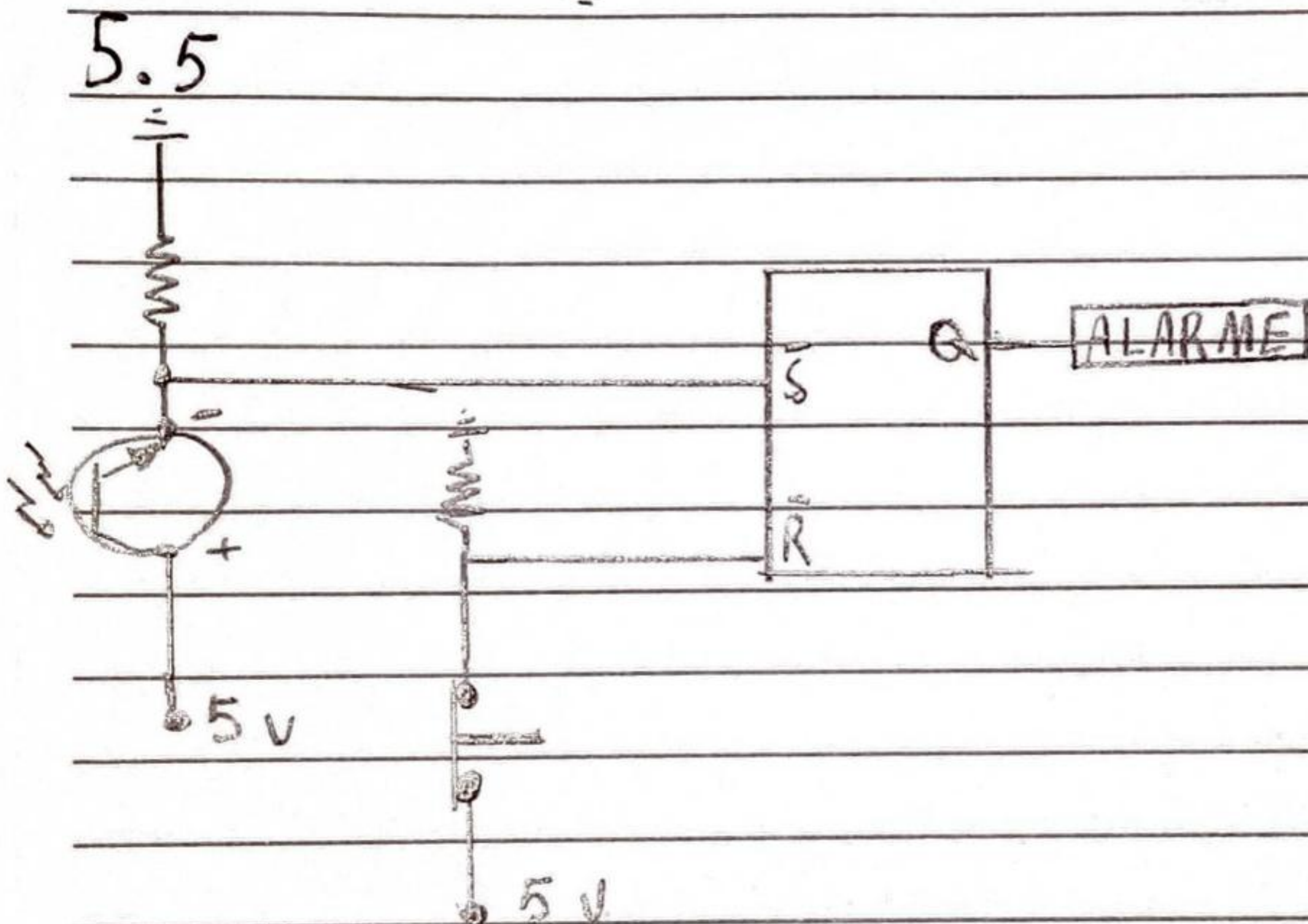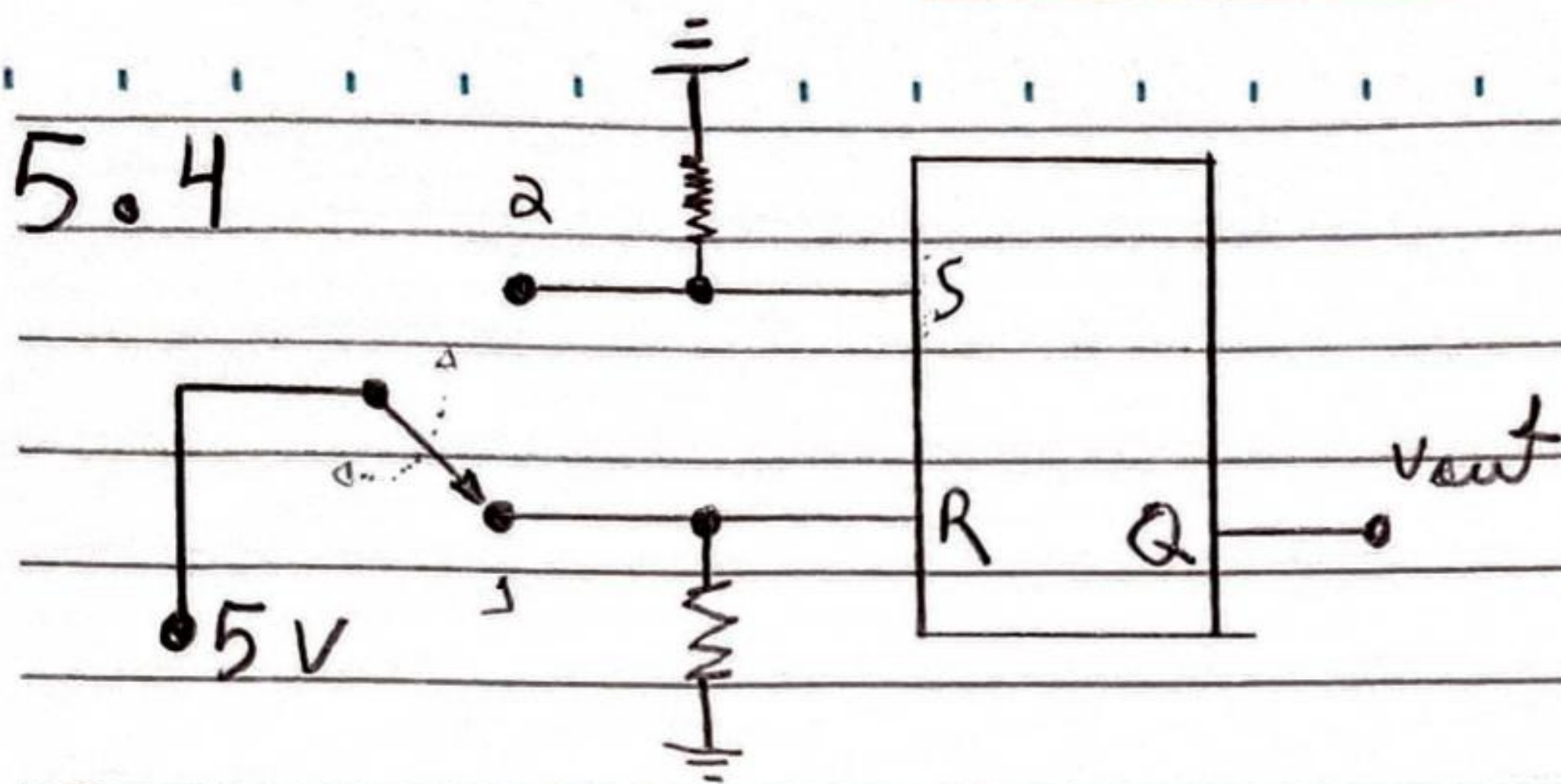

5.6 O defeito no circuito pode ser tanto uma conexão errada, conectando a chave direto à Z_2 . Ou um curto circuito dentro do latch, fazendo com que o sinal da chave passe direto.

- ☐
- ☐
- ☐